

Tabla de Contenidos

LISTA DE FIGURAS	VII
NOMENCLATURA.....	IX
ABREVIACIONES.....	XI
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. INTRODUCCIÓN GENERAL	1
1.2. TRABAJOS PREVIOS	3
1.2.1 <i>Equipos Comerciales</i>	3
1.2.2 <i>Estado del arte</i>	4
1.2.3 <i>Devanados</i>	5
1.2.4 <i>Núcleos</i>	5
1.3. DISCUSIÓN	6
1.4. HIPÓTESIS DE TRABAJO	6
1.5. OBJETIVOS	6
1.5.1 <i>Objetivo General</i>	6
1.5.2 <i>Objetivos Específicos</i>	6
1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES	7
1.7. TEMARIO.....	8
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO	9
2.1. INTRODUCCIÓN	9
2.2. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA	10
2.2.1 <i>Ley de Gauss del Magnetismo</i>	10
2.2.2 <i>Ley de Faraday de la Inducción Electromagnética</i>	10
2.2.3 <i>Ley de Ampere</i>	11
2.2.4 <i>Energía en el Campo Magnético</i>	11
2.3. CIRCUITOS MAGNÉTICOS.....	12
2.4. EL TRANSFORMADOR	13
2.4.1 <i>Principio Básico de Funcionamiento de un Transformador</i>	13
2.4.2 <i>Transformador Real</i>	16
2.4.3 <i>Círculo Equivalente de un Transformador Real</i>	18
2.4.4 <i>Rama de magnetización</i>	20
2.5. TRANSFORMADOR DE ALTA FRECUENCIA.....	21
2.6. EFECTOS EN UN TRANSFORMADOR EN FRECUENCIAS POR SOBRE 1 KHZ	22
2.6.1 <i>Corrientes de Eddy en los Devanados</i>	23
2.6.2 <i>Efecto Piel</i>	23
2.6.3 <i>Efecto Proximidad</i>	27
2.7. PÉRDIDAS MAGNÉTICAS Y ELÉCTRICAS EN TRANSFORMADORES	27
2.7.1 <i>Pérdidas Magnéticas</i>	28
2.7.2 <i>Pérdidas Eléctricas</i>	30
2.8. ENSAYOS DE TRANSFORMADORES	31
2.8.1 <i>Ensayo de Circuito Abierto</i>	32
2.8.2 <i>Ensayo de Corto Circuito</i>	33
2.8.3 <i>Ensayo con Carga Resistiva</i>	34
2.9. RENDIMIENTO.....	34
2.10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	35
CAPÍTULO 3. DISEÑO Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	36
3.1. INTRODUCCIÓN	36
3.2. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DE TRANSFORMADORES EN FRECUENCIAS ALTAS	37

3.3.	MÉTODO DE DISEÑO DEL TRANSFORMADOR.....	39
3.3.1	<i>Método del Producto de Áreas</i>	39
3.3.2	<i>Selección del Núcleo Magnético</i>	41
3.4.	PROCEDIMIENTO DE DISEÑO PARA UN TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE ALTA FRECUENCIA POR EL MÉTODO DE PRODUCTO DE ÁREAS	42
3.4.1	<i>Procedimiento de Diseño</i>	43
3.5.	DISEÑO DE TRANSFORMADOR DE 5 KHZ PARA MODELO EXPERIMENTAL	49
3.5.1	<i>Selección del Núcleo</i>	49
3.5.2	<i>Diseño Paso a Paso del Transformador Monofásico para Desarrollo Experimental</i>	50
3.6.	CONDUCTORES PARA DEVANADOS EN ALTA FRECUENCIA.	56
3.6.1	<i>Cable Litz</i>	56
3.6.2	<i>Conductor de Cobre Plano</i>	57
3.7.	DESARROLLO EXPERIMENTAL DEL TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE ALTA FRECUENCIA (5 KHZ)	58
3.7.1	<i>Disposición de los Núcleos</i>	58
3.7.2	<i>Disposición de los Devanados</i>	60
3.7.3	<i>Ensamble</i>	62
3.7.4	<i>Prototipo Experimental</i>	64
3.7.5	<i>Aplicación de Conexionado a Bobina de Inducción</i>	65
3.8.	DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	66
CAPÍTULO 4. RESULTADOS EXPERIMENTALES		67
4.1.	INTRODUCCIÓN	67
4.2.	RESULTADOS EXPERIMENTALES	68
4.2.1	<i>Ensayo de circuito Abierto</i>	69
4.2.2	<i>Ensayo de corto – circuito</i>	75
4.2.3	<i>Ensayo con Carga Resistiva</i>	80
4.2.4	<i>Rendimiento</i>	84
4.2.5	<i>Variables Magnéticas</i>	85
4.2.6	<i>Capacitancias Parásitas</i>	85
4.3.	COMPROBACIÓN DE RESULTADOS	86
4.4.	DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	87
CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES		88
5.1.	SUMARIO	88
5.2.	CONCLUSIONES.....	88
5.3.	TRABAJOS FUTUROS	91
BIBLIOGRAFÍA.....		92
ANEXO A. INFORMACIÓN TÉCNICA		95
A.1.	NÚCLEOS DE FERRITA EPCOS.....	96
A.2.	MEDIDOR LCR BK – PRECISION	98
A.3.	OSCILOSCOPIO AGILENT 4 CANALES	99
A.4.	TERMÓMETRO INFRARROJO DE PRECISIÓN FLUKE.....	100
A.5.	FUENTE DE PODER PROGRAMABLE AMETEK CSW5550	101

Lista de Figuras

Fig. 2.1 Modelo genérico de un Transformador.....	9
Fig. 2.2 Principio básico de funcionamiento de un transformador	14
Fig. 2.3 Circuito Transformador Ideal.	15
Fig. 2.4 Esquema representativo de un transformador real.	17
Fig. 2.5 Circuito equivalente referido al primario.....	18
Fig. 2.6 Circuito equivalente referido al secundario.	19
Fig. 2.7 Circuito equivalente aproximado de un transformador.	19
Fig. 2.8 Representación de rama de magnetización de un transformador.....	20
Fig. 2.9 Modelo Planteado de Transformador a Frecuencias Superiores a 1 kHz.	21
Fig. 2.10 Efecto Piel y corrientes de Eddy en el conductor	24
Fig. 2.11 Vista del conductor que muestra el área utilizada del conductor debido al efecto piel	26
Fig. 2.12 Esquema de un Transformador Real y sus pérdidas.	27
Fig. 2.13 Circuito equivalente de la rama serie y de magnetización.....	31
Fig. 2.14 Ensayo de Circuito en Vacío.....	32
Fig. 2.15 Ensayo de Corto Circuito en un Transformador	33
Fig. 2.16 Esquema de conexión de Transformador con carga resistiva.....	34
Fig. 3.1 Definición gráfica de Áreas del núcleo para obtener el producto de áreas.....	40
Fig. 3.2 Núcleo de Ferrita tipo U	50
Fig. 3.3 Núcleo de Ferrita Tipo I.....	50
Fig. 3.4 Cable Litz Confeccionado Manualmente.....	56
Fig. 3.5 Barra de Cobre Utilizada para Devanado Secundario	57
Fig. 3.6 Vista superior, Disposición de Núcleos de Ferrita.....	59
Fig. 3.7 Vista Lateral, Disposición de Núcleos de Ferrita en paralelo.....	59
Fig. 3.8 Vista superior, Núcleos de Ferrita con Cartón Aislante	59
Fig. 3.9 Vista Lateral, Núcleos de Ferrita con Aislante para los Devanados.....	59
Fig. 3.10 Número de Vueltas dispuestas en Núcleo de Ferrita	60
Fig. 3.11 Barra de Cobre plegada de acuerdo a forma de núcleo magnético.....	61
Fig. 3.12 Número de Vueltas en el Secundario conectadas entre sí.....	61
Fig. 3.13 Secundario Montado alrededor de columna de Núcleo de Ferrita.....	62
Fig. 3.14 Secundario del Transformador con perfil de pultrusión (separador de fibra de vidrio)	62
Fig. 3.15 Secundario ensamblado y unido equivalente a dos vueltas sobre el núcleo	63
Fig. 3.16 Primario y Secundario ensamblado al núcleo Ferrita	63
Fig. 3.17 Transformador terminado con montaje de Ferrita tipo I, Cerrando Circuito Magnético....	63
Fig. 3.18 Vista de separación del secundario con separador de fibra de vidrio	63
Fig. 3.19 Transformador de Alta Frecuencia Construido en Base a Diseño Teórico	64
Fig. 3.20 Ejemplo de conexionado en aplicación a bobina de inducción	65
Fig. 4.1 Prototipo Experimental Realizado en Laboratorio	68
Fig. 4.2 Voltaje de Entrada al Transformador en prueba de Circuito Abierto V_{PCA}	70
Fig. 4.3 Corriente de entrada al Transformador en prueba de Circuito Abierto I_{PCA}	70
Fig. 4.4 Voltajes en el transformador.....	70
Fig. 4.5 Voltajes Primario y Secundario en Fase.....	70
Fig. 4.6 Forma de Onda de la Potencia de Entrada en ensayo de Circuito Abierto	71

Fig. 4.7 Circuito Equivalente con la Rama de Magnetización Encontrada por Ensayo de Circuito Abierto y Rama Serie que se Encuentra por Ensayo de Corto Circuito.....	75
Fig. 4.8 Voltaje de Entrada al Transformador en ensayo de Corto Circuito	75
Fig. 4.9 Corriente de entrada al Transformador en ensayo de Corto Circuito	75
Fig. 4.10 Desfase de voltaje y corriente de corto circuito en el primario.	76
Fig. 4.11 Corriente Nominal en el Secundario en ensayo de Corto Circuito	77
Fig. 4.12 Forma de Onda de la Potencia de Corto Circuito	78
Fig. 4.13 Esquema de conexionado en ensayo con carga resistiva	81
Fig. 4.14 Voltaje y corriente de entrada en ensayo con carga resistiva	82
Fig. 4.15 Voltaje y corriente de salida en ensayo con carga resistiva.....	82
Fig. 4.16 Potencia activa en el primario.....	83
Fig. 4. 17 Potencia activa en el secundario	83
Fig. A.1 Prototipo experimental.....	95
Fig. A.2 Especificaciones técnicas de los núcleos de Ferrita utilizados	97
Fig. A.3 Medidor LCR Portátil.	98
Fig. A.4 Osciloscopio Digital Agilent modelo DSO7034A.....	99
Fig. A.5 Área de operación según rango de trabajo	102
Fig. A.6 Fuente de Poder Programable AMETEK.....	102



Nomenclatura

i_p	:	Corrientes en el primario del transformador.
i_r	:	Corrientes en el secundario del transformador.
v_p	:	Voltaje de entrada, primario del transformador.
v_s	:	Voltaje de salida, secundario del transformador.
f	:	Frecuencia de operación del transformador.
UI	:	Tipo de Núcleo de ferrita.
N_1	:	Número de vueltas en el primario.
N_2	:	Número de vueltas en el secundario.
i_1	:	Corriente de entrada.
i_2	:	Corriente de salida del transformador.
i_m	:	Corrientes de magnetización.
J	:	Densidad de Corriente.
l_m	:	Largo del camino magnético del núcleo.
μ_r	:	Permeabilidad relativa del material.
μ	:	Permeabilidad magnética del medio.
μ_0	:	Permeabilidad en el vacío.
I	:	Corriente por el conductor.
r	:	Distancia entre el punto y el elemento de corriente.
\hat{r}	:	Vector unitario en la dirección de la recta del elemento de corriente al punto.
$d\bar{l}$:	Vector diferencial tangente al elemento de corriente.
dl	:	Longitud del elemento considerado.
H	:	Intensidad de campo magnético, fuerza de magnetización.
H_c	:	Fuerza coercitiva.
λ	:	Flujo magnético de enlace.
ϕ	:	Flujo magnético total.
$\phi_{máx}$:	Flujo magnético máximo.
w_m	:	Energía en un campo magnético.
B	:	Vector densidad de flujo magnético.
$B_{máx}$:	Densidad de flujo magnético máximo.
B_r	:	Flujo remanente.

B_{rs}	:	Retentividad.
B_s	:	Punto de saturación.
B_{sat}	:	Flujo de saturación.
∇	:	Divergencia de un campo vectorial.
e_1	:	Tensión en el devanado primario.
e_2	:	Tensión en el devanado secundario.
ω	:	Frecuencia angular del voltaje de entrada.
A_e	:	Área efectiva del núcleo del transformador.
A_{cu}	:	Área del alambre de cobre desnudo.
A_w	:	Área de la ventana del núcleo magnético.
A_p	:	Producto de áreas.
R_t	:	Relación de numero de vueltas primario y secundario.
R_p	:	Resistencia parásita del devanado primario.
R_s	:	Resistencia parásita del devanado secundario.
X_p	:	Reactancia inductiva en el devanado primario del transformador.
X_s	:	Reactancia inductiva en el secundario del transformador.
L_p	:	Inductancia de dispersión en el primario.
L_s	:	Inductancia de dispersión en el secundario.
V_s	:	Voltaje nominal de alimentación del transformador.
L_m	:	Inductancia equivalente de magnetización del transformador.
k_e	:	Constante determinada por las condiciones de operación eléctrica y magnética.
k_f	:	Coeficiente constante que depende de la forma de onda.
k_g	:	Constante de forma geométrica del núcleo.
k_u	:	Factor de utilización de la ventana.
P_{in}	:	Potencia de entrada.
P_{cu}	:	Pérdidas en los devanados.
δ	:	Profundidad de efecto piel.
r_c	:	Radio del conductor.
r_δ	:	Radio de la profundidad de penetración.
P_N	:	Pérdidas en el núcleo.
P_{cu}	:	Pérdidas en los devanados.

Abreviaciones

Mayúsculas

PCB	:	Tarjeta de circuito impreso (Printed Circuit Board).
DC	:	Corriente directa (Direct Current).
AC	:	Corriente alterna (Altern Current).
PCA	:	Prueba de circuito abierto en un transformador.
PCC	:	Prueba de corto-circuito en un transformador.
RMS	:	Valor eficaz de voltaje (Root Mean Square).
AWG	:	Medida de clasificación de diámetro de alambres (American Wire Gauge).
HF	:	Alta frecuencia (High Frequency).
VSC	:	Convertidor fuente de voltaje (Voltage Source Converter)
CSC	:	Convertidor fuente de corriente (Current Source Converter).
FEM	:	Fuerza electromotriz.

