

Tabla de Contenidos.

| | |
|--|-----------|
| 1 INTRODUCCIÓN | 10 |
| 1.1 INTRODUCCIÓN GENERAL | 10 |
| 1.2 TRABAJOS PREVIOS | 11 |
| 1.3 OBJETIVOS..... | 12 |
| <i>1.3.1 Objetivo General.</i> | 12 |
| 1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES..... | 12 |
| 2 CONVERTIDORES MULTINIVEL EN CASCADA..... | 14 |
| 2.1 INTRODUCCIÓN..... | 14 |
| 2.2 CONVERTIDOR FUENTE DE CORRIENTE | 14 |
| 2.3 TOPOLOGÍA CONVERTIDOR MULTINIVEL EN CASCADA..... | 15 |
| 3 RECTIFICADOR MONOFÁSICO CONTROLADO FUENTE DE CORRIENTE..... | 17 |
| 3.1 INTRODUCCIÓN..... | 17 |
| 3.2 RECTIFICADOR FUENTE DE CORRIENTE..... | 17 |
| 3.3 PUENTE RECTIFICADOR. | 17 |
| 3.4 INDUCTANCIA..... | 19 |
| 3.5 ACOPLAMIENTOS MAGNÉTICOS. | 21 |
| 3.6 TARJETA DE DISPARO DEL RECTIFICADOR. | 22 |
| <i>3.6.1 Diseño y características de las señales de control.</i> | 25 |
| 3.7 SENSOR DE CORRIENTE..... | 27 |
| 3.8 TARJETA DE REFERENCIA DE CORRIENTE..... | 31 |
| 3.9 TARJETA DE CONTROL..... | 32 |
| 4 INVERSOR MONOFÁSICO FUENTE DE CORRIENTE..... | 36 |
| 4.1 INTRODUCCIÓN..... | 36 |
| 4.2 INVERSOR MONOFÁSICO FUENTE DE CORRIENTE..... | 36 |
| 4.3 SEÑAL DE DISPARO DE LOS IGBT'S. | 37 |
| 4.4 MODULACIÓN Y DESFASE DE LAS CELDAS INVERSORAS..... | 41 |
| 4.5 CIRCUITO DIGITAL DE ACTIVACIÓN DE LOS IGBT'S..... | 44 |
| <i>4.5.1 Microcontrolador.</i> | 45 |
| <i>4.5.2 Buffer.</i> | 50 |
| <i>4.5.3 Transmisor de Fibra Óptica.</i> | 51 |
| <i>4.5.4 Fibra Óptica.</i> | 52 |
| <i>4.5.5 Receptor de Fibra Óptica.</i> | 52 |
| <i>4.5.6 Driver de Disparo para IGBT's.</i> | 53 |
| 4.6 DISCUSIÓN..... | 55 |
| 5 RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL CONVERTIDOR MULTINIVEL..... | 56 |
| 5.1 INTRODUCCIÓN..... | 56 |
| 5.2 RECTIFICADOR. | 56 |
| <i>5.2.1 Corriente en el enlace DC.</i> | 56 |
| 5.3 RESULTADOS DEL INVERSOR. | 58 |
| 5.4 DISTORSIÓN ARMÓNICA EN VOLTAJES DE SALIDA Y CORRIENTES DE ENTRADA..... | 61 |
| 5.5 SUMARIO..... | 64 |
| 5.6 CONCLUSIÓN..... | 67 |
| 5.7 TRABAJOS FUTUROS..... | 67 |

| | |
|--|-----------|
| BIBLIOGRAFÍA | 68 |
| ANEXO A: DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS, DISEÑOS DE TARJETAS PCB PARA EL RECTIFICADOR MONOFÁSICO FUENTE DE CORRIENTE..... | 70 |
| A.1: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL RECTIFICADOR MONOFÁSICO. | 70 |
| A.2: DISEÑO PCB DEL PUENTE RECTIFICADOR. | 71 |
| A.3: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA TARJETA DE DISPARO DEL RECTIFICADOR. | 72 |
| A.4: DISEÑO PCB DE LA TARJETA DE DISPARO DEL RECTIFICADOR. | 73 |
| A.5: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA TARJETA SENSOR DE CORRIENTE. | 74 |
| A.6: DISEÑO PCB DE LA TARJETA SENSOR DE CORRIENTE. | 75 |
| A.7: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA TARJETA DE REFERENCIA DE CORRIENTE. | 76 |
| A.8: DISEÑO PCB DE LA TARJETA DE REFERENCIA DE CORRIENTE. | 77 |
| A.9: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA TARJETA DE CONTROL. | 78 |
| A.10: DISEÑO PCB DE LA TARJETA DE CONTROL. | 79 |
| ANEXO B: PATRONES DE DISPARO Y PROGRAMA DE LOS MICROCONTROLADORES. | 80 |
| B.1: PATRONES DE DISPARO DE LOS MICROCONTROLADORES. | 80 |
| B.2: CÓDIGO DEL PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR ESCLAVO. | 81 |
| B.3: CÓDIGO DEL PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR MAESTRO. | 84 |
| ANEXO C: DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS, DISEÑOS DE TARJETAS PCB PARA EL INVERSOR MONOFÁSICO FUENTE DE CORRIENTE. | 86 |
| C.1: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL CONEXIONADO DE LOS MICROCONTROLADORES MAESTRO Y ESCLAVOS. | 86 |
| C.2: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL TRANSMISOR DE FIBRA ÓPTICA. | 87 |
| C.3: DISEÑO PCB DE LA TARJETA DE TRANSMISIÓN DE FIBRA ÓPTICA. | 89 |
| C.4: CIRCUITO ESQUEMÁTICO DE UNA PIerna INVERSORA. | 90 |
| C.5: DISEÑO PCB PARA UNA PIerna INVERSORA..... | 91 |

Lista de Tablas.

| | |
|--|----|
| Tabla 3-1: Corriente por el enlace DC v/s señal de corriente del conversor de voltaje a corriente. . | 31 |
| Tabla 4-1: Estados validos de los transistores en un inversor monofásico fuente de corriente. | 37 |
| Tabla 4-2: Estados válidos de las ondas comparadas y activación de los transistores..... | 37 |
| Tabla 4-3: Tabla de verdad de un buffer del encapsulado SN74HC244 | 50 |

Lista de Figuras.

| | |
|---|----|
| Fig. 2.1: Convertidor Multinivel Fuente de Corriente. | 16 |
| Fig. 3.1: Esquema básico de un rectificador monofásico fuente de corriente controlado. | 17 |
| Fig. 3.2: Esquema del rectificador de medio puente asimétrico monofásico. | 18 |
| Fig. 3.3: Formas de onda de un tiristor activado a cierto ángulo α con una carga resistiva. | 19 |
| Fig. 3.4: Curvas de corriente que circulan por el enlace DC de cada rectificador. | 20 |
| Fig. 3.5: Inductancia utilizada en el enlace DC de cada una de las celdas monofásicas. | 20 |
| Fig. 3.6: Acoplamientos Magnéticos utilizados entre celdas..... | 21 |
| Fig. 3.7: Transformador de relación 1:1..... | 22 |
| Fig. 3.8: Circuito integrado TCA785. | 23 |
| Fig. 3.9: Formas de onda de los pines del TCA785. | 23 |
| Fig. 3.10: Diagrama esquemático de conexión para el TCA785. | 24 |
| Fig. 3.11: Configuración del amplificador operacional TL072 como restador diferencial. | 25 |
| Fig. 3.12: Fotografía del sensor de efecto Hall LTS 25-NP que mide hasta 25A..... | 27 |
| Fig. 3.13: Conexión de los pines del sensor para las diferentes configuraciones. | 27 |
| Fig. 3.14: Acondicionamiento de la señal entregada por el sensor..... | 28 |
| Fig. 3.15: Convertidor de voltaje a corriente. | 30 |
| Fig. 3.16: Circuito esquemático de la tarjeta de referencia de corriente. | 32 |
| Fig. 3.17: Conexión del convertidor de voltaje a corriente de la tarjeta del sensor. | 33 |
| Fig. 3.18: Controlador PI basado en un amplificador operacional. | 34 |
| Fig. 3.19: Amplificador inversor conectado a la salida del controlador PI | 35 |
| Fig. 4.1: Inversor monofásico fuente de corriente. | 36 |
| Fig. 4.2: Mapa de Karnaugh para los IGBT's. | 37 |
| Fig. 4.3: Circuito lógico para la activación de los transistores del inversor. | 38 |
| Fig. 4.4: Curva senoidal y triangular en un periodo de 20ms. | 38 |
| Fig. 4.5: Formas de onda de los pulsos de disparo de los transistores del Puente H. | 39 |
| Fig. 4.6: Activación de los transistores en el inversor. | 39 |
| Fig. 4.7: Inversor conectado con un condensador en la salida como filtro. | 40 |
| Fig. 4.8: Forma de onda de voltaje para una carga resistiva..... | 41 |
| Fig. 4.9: Celdas de potencia conectadas en cascada. | 41 |
| Fig. 4.10: Desfase de las ondas moduladoras y portadoras del inversor para cada celda. | 42 |
| Fig. 4.11: Salida de voltaje en el Convertidor Multinivel Fuente de Corriente. | 43 |
| Fig. 4.12: Esquema de componentes en control y modulación de disparos de los IGBT's..... | 44 |
| Fig. 4.13: Circuito Lógico seccionado en las diferentes partes que lo componen. | 45 |
| Fig. 4.14: Celdas de cada fase controladas por un microcontrolador..... | 47 |
| Fig. 4.15: Conexión de Microcontrolador Maestro a 3 Microcontroladores Esclavos..... | 47 |
| Fig. 4.16: Pulsos generados por el microcontrolador maestro..... | 49 |
| Fig. 4.17: Conexión entre microcontroladores y pines INT0 conectados a resistencia pull-down.. | 49 |
| Fig. 4.18: Disposición del Buffer entre el microcontrolador y el transmisor de fibra óptica. | 50 |
| Fig. 4.19: Buffer contenido dentro del encapsulado con sus pines de conexión. | 50 |

| | |
|---|----|
| Fig. 4.20: Modo de operación del transmisor de fibra óptica | 51 |
| Fig. 4.21: Fibras ópticas conectando cada transmisor y receptor | 52 |
| Fig. 4.22: Recepción de pulsos de luz convertidos a pulsos eléctricos | 53 |
| Fig. 4.23: Circuito que dispara el transistor IGBT | 54 |
| Fig. 5.1: Curvas experimentales de corriente en el enlace DC para las celdas C _{1u} , C _{1v} y C _{1w} | 57 |
| Fig. 5.2: Curvas simuladas de corriente en el enlace DC para las celdas C _{1U} , C _{1V} y C _{1W} | 57 |
| Fig. 5.3: Patrones de disparo del inversor medidos entre el gate y el emisor del IGBT | 58 |
| Fig. 5.4: Voltajes experimentales de salida de cada celda de la fase U | 59 |
| Fig. 5.5: Simulación que muestra los voltajes de salida de cada celda de la fase U | 59 |
| Fig. 5.6: Formas de onda de voltajes medidas en el convertidor en cada celda de la fase U | 60 |
| Fig. 5.7: Simulación de las formas de onda de voltaje de salida de las celdas de la fase U | 60 |
| Fig. 5.8: Curvas de voltaje de una carga resistiva..... | 61 |
| Fig. 5.9: Simulación de curvas de voltaje de la carga | 61 |
| Fig. 5.10: Forma de onda de voltaje de carga y gráfico de armónicos de voltaje de carga | 62 |
| Fig. 5.11: Curvas de corriente de entrada del convertidor multinivel | 63 |
| Fig. 5.12: Curva de corriente de entrada y gráfico de armónicos de corriente de entrada | 63 |
| Fig. 5.13: Vista frontal del convertidor multinivel en cascada..... | 65 |
| Fig. 5.14: Vista posterior del convertidor multinivel en cascada..... | 66 |
| Fig. A.1: Diagrama esquemático del Puente Rectificador..... | 70 |
| Fig. A.2: Diseño PCB de la tarjeta del Puente Rectificador..... | 71 |
| Fig. A.3: Esquema de la tarjeta de disparo del rectificador..... | 72 |
| Fig. A.4: Esquema PCB de la tarjeta de disparo del rectificador..... | 73 |
| Fig. A.5: Diagrama esquemático del sensor de corriente..... | 74 |
| Fig. A.6: Diseño de tarjeta del sensor | 75 |
| Fig. A.7: Diagrama esquemático de la tarjeta de referencia de corriente..... | 76 |
| Fig. A.8: Diseño PCB de la tarjeta de referencia | 77 |
| Fig. A.9: Circuito esquemático de la tarjeta de control..... | 78 |
| Fig. A.10: Diseño PCB de la tarjeta de control | 79 |
| Fig. C.1: Circuito esquemático de los microcontroladores maestro y esclavo | 86 |
| Fig. C.2: Transmisor de fibra óptica individual | 87 |
| Fig. C.3: Circuito esquemático del conjunto de transmisores de fibra óptica | 88 |
| Fig. C.4: Diseño PCB de la tarjeta de transmisión de fibra óptica..... | 89 |
| Fig. C.5: Diagrama Esquemático de una pierna inversora | 90 |
| Fig. C.6: Diseño PCB de la pierna inversora utilizada en cada celda de potencia..... | 91 |